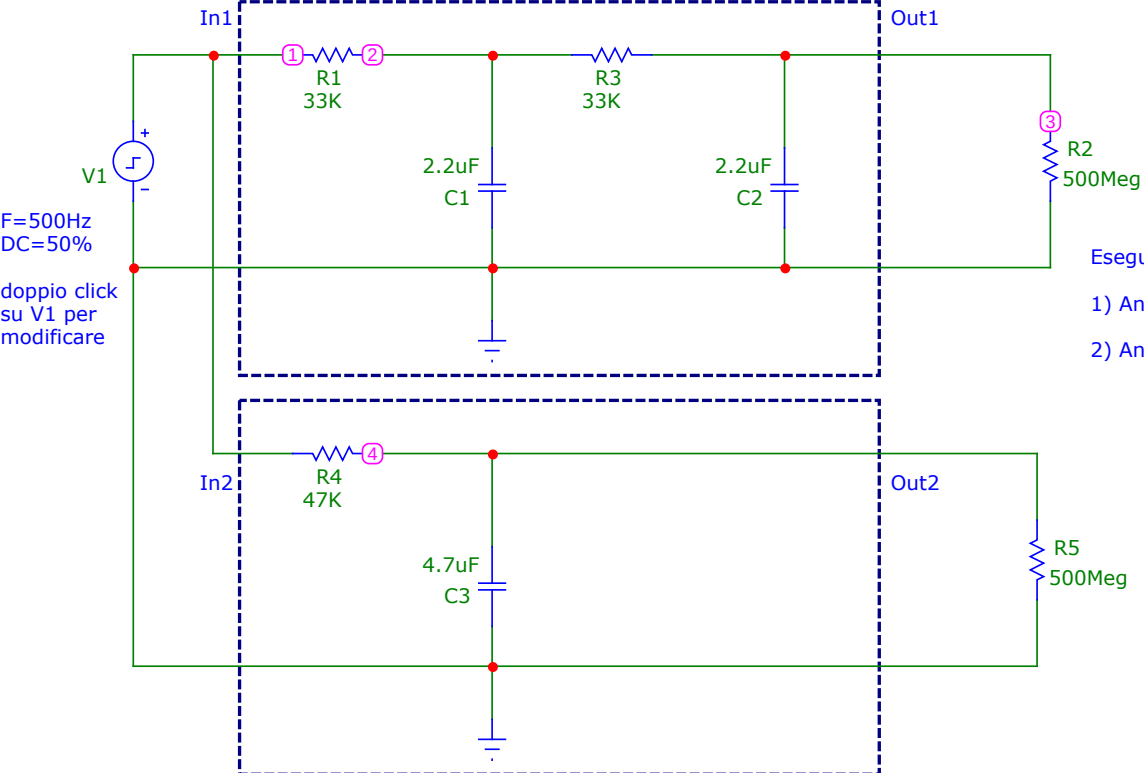




Filtro RC del 2° Ordine
 -40dB/decade
 (traccia blu)

Eeguire:

- 1) Analysis AC per la curva di risposta in frequenza.
- 2) Analysis Transient per la risposta nel tempo

Filtro RC del 1° Ordine
 -20dB/decade
 (traccia rossa)

Mauro Arcangeli 2013

Micro-Cap 10 Evaluation Version
 PWM to DAC 2_Ord_RC_Finale_DC50.CIR

